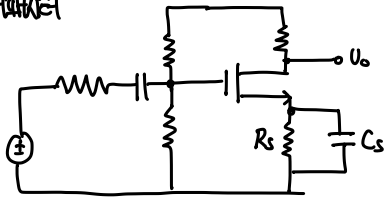


바이패스 커패시터



(교류에 대한)

$\Rightarrow C_s$ 가 충분히 크다면 $X_{C_s} \downarrow, \therefore C_s$ 쪽은 short

$\Rightarrow R_s$ 에 의한 A_v 감소 발생 X