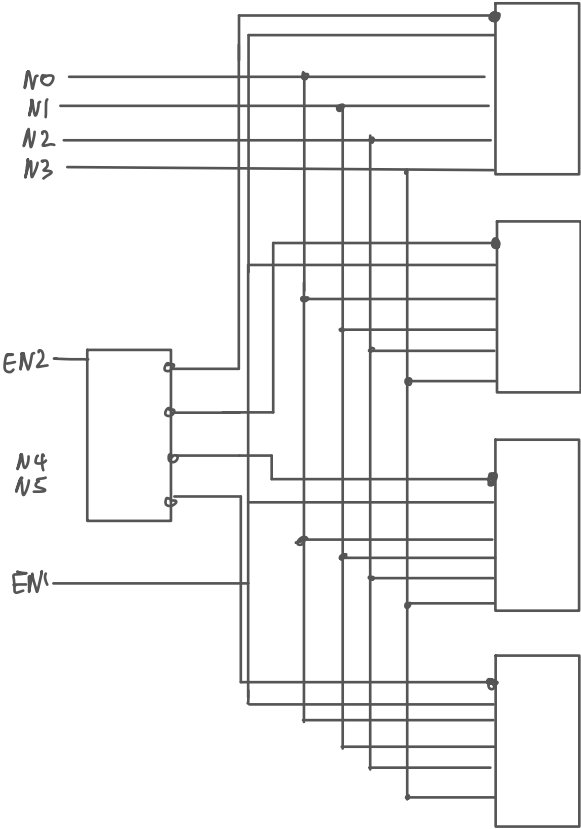


논리회로 과제 8-1



- 1) 칩까지 알아두세요
- 2) 옆의 그림과 같이