
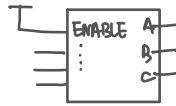


ENABLE = 1일 때만 동작하는 회로.

⇒

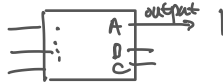

출력이 항상 enabled ⇒



(항상 1을 형성)