

REPORT

IEEE Code of Ethics

(출처: <http://www.ieee.org>)

We, the members of the IEEE, in recognition of the importance of our technologies in affecting the quality of life throughout the world, and in accepting a personal obligation to our profession, its members and the communities we serve, do hereby commit ourselves to the highest ethical and professional conduct and agree:

1. to accept responsibility in making decisions consistent with the safety, health and welfare of the public, and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment;
2. to avoid real or perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected parties when they do exist;
3. to be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data;
4. to reject bribery in all its forms;
5. to improve the understanding of technology, its appropriate application, and potential consequences;
6. to maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent limitations;
7. to seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, and to credit properly the contributions of others;
8. to treat fairly all persons regardless of such factors as race, religion, gender, disability, age, or national origin;
9. to avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious action;
10. to assist colleagues and co-workers in their professional development and to support them in following this code of ethics.

위 IEEE 윤리헌장 정신에 입각하여 report를 작성하였음을 서약합니다.

<설계2. 예비보고서 - CMOS 증폭단 설계>

학 부: 전자공학과

제출일: 2022.05.24

과목명: 전자회로실험

교수명: 이 채 우 교수님

분 반: 목 8.5~11.5

학 번: 202021025 2분반 13조

성 명: 안준영

1. 실험 목적

CMOS의 특성을 CMOS Array ICs를 이용하여 확인하고, CMOS 증폭단을 설계하여 증폭단 이득이 2 V/V 이상이 되도록 한다.

2. 실험 이론 및 예상 결과

2.1 실험 이론

MOSFET은 M: Metal, O: Oxide, S: Semiconductor, 즉 금속막, 산화막, 반도체로 구성되어있는 트랜지스터의 한 종류이다.

MOSFET의 동작은 3가지의 종류로 구분된다.

첫 번째로, 차단 상태가 존재한다. 차단 상태란, 게이트 소스 전압 $V_{GS} < V_{th}$ 일 때이며, 여기서 V_{th} 는 문턱 전압이다. 차단 상태에서 트랜지스터는 차단되고, 드레인 단자와 소스 단자 사이의 전도는 없다.

두 번째는 선형 영역이다. $V_{GS} > V_{th}$, $V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$ 일 때 MOS는 선형 영역으로 동작한다. 선형 영역에서 트랜지스터가 동작하고, 채널이 형성되어 드레인과 소스 사이에서 전류가 흐르게 된다. 드레인에서 소스로 흐르는 전류는 다음과 같다.

$$I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left((V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right).$$



세 번째는 포화 영역이다. $V_{GS} > V_{th}$, $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$ 인 경우에 포화 영역에서 동작하게 된다. 드레인 전압이 게이트 전압보다 높아지게 되어서, 채널 핀치 오프가 발생하여 채널 중 일부분이 없어진다. 드레인에서 소스로 흐르는 전류는 아래와 같다.

$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2.$$

포화 영역에서, 드레인 전류는 드레인-소스 전압과 무관한 것 처럼 보이지만, 실제로는 유효 채널 길이(L)가 드레인-소스 전압에 따라 변화되는 것 처럼 동작한다. 드레인-소스 전압이 증가하게 되면, 공핍 영역이 커지게 되어 유효 채널 길이(L)이 감소하게 된다. 따라서, 드레인-소스 전압의 증가는 곧 드레인 전류를 증가시키게 된다. 이를 채널 길이 변조 효과라고 하며, 이에 따른 포화 영역에서의 드레인 전류는 아래와 같다.

$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

 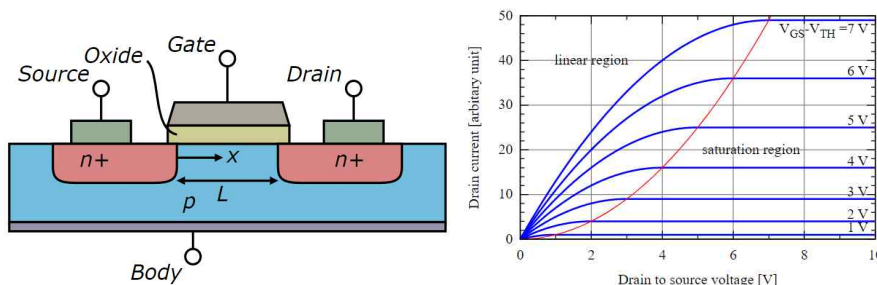아래의 좌측 그림은 NMOS의 구조를 나타내고, 우측 그림은 드레인-소스 전압과 드레인 전류 그래프를 나타낸다. 채널 길이 변조 효과를 고려한 그래프는 그 아래 그래프와 같다.





2.2 예상 결과

이론에 따른 예상 결과는 4. 시뮬레이션 파트에서 함께 진행하였다.

3. 실험 도구 및 Datasheet

3.1 CD4007 : CMOS Array ICs

 
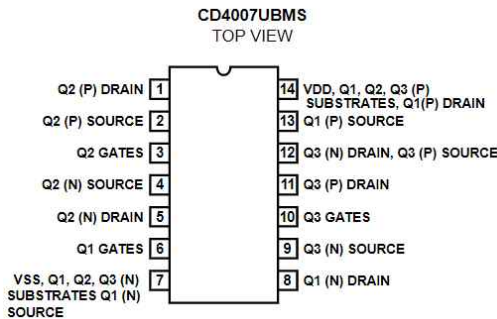


3.2 Capacitors : 0.1uF(2), Resistors : 100Ω~10kΩ, 10MΩ(2)

4. Pspice simulation 및 이론과 비교

  
4.1 MOSFET 특성 측정

피스파이스에서 사용한 MOS 소자 특성은 참고문헌 마지막 링크에서 참조하였다.



 
1) $V_{DS}=0.5V$, $V_{GS}=0\sim 5V$

그래프 상, 대략 1.5V 이하에서는 드레인 전류가 흐르지 않는 것에서, threshold 전압이 피스파이스 소자 설정과 같이 $V_{th} = 1.5V$ 인 것을 확인할 수 있다. 그 이상의 전압에서는 이론에 따른 전압과 마찬가지로의 동작을 하는 것 처럼 보인다.



 2) $V_{GS} = 1V$, $V_{DS} = 0 \sim 5V$

이론적으로, V_{GS} 가 $V_{th}=1.5V$ 보다 작기 때문에 NMOS는 차단 영역이다. 하지만, 시뮬레이션 결과 특정 그래프가 나타나긴 하지만, 다음 실험 3)과 비교했을 때 전류값이 매우 작으므로 차단 영역에 있다고 봐도 무방할 것을 보인다. 따라서 이론에 부합한다고 볼 수 있다.




3) $V_{GS} = 2V$, $V_{DS} = 0 \sim 5V$




V_{GS} 가 2V일 때, V_{DS} 가 대략 0.5V 부근에서부터 급격하게 기울기가 변경되는 것을 확인할 수 있다. 이는, 포화 영역 조건 중 하나인 $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$ 를 만족하기 시작하는 V_{DS} 가 0.5V이기 때문이다. ($V_{GS} - V_{th} = 2V - 1.5V = 0.5V$). 포화 모드에서, V_{DS} 가 드레인 전류에 영향을 주지 않는다고 가정하기도 하지만, 실제로는 채널 길이 변조 효과에 의해 V_{DS} 가 증가하면 드레인 전류도 증가하는 것을 확인할 수 있다.

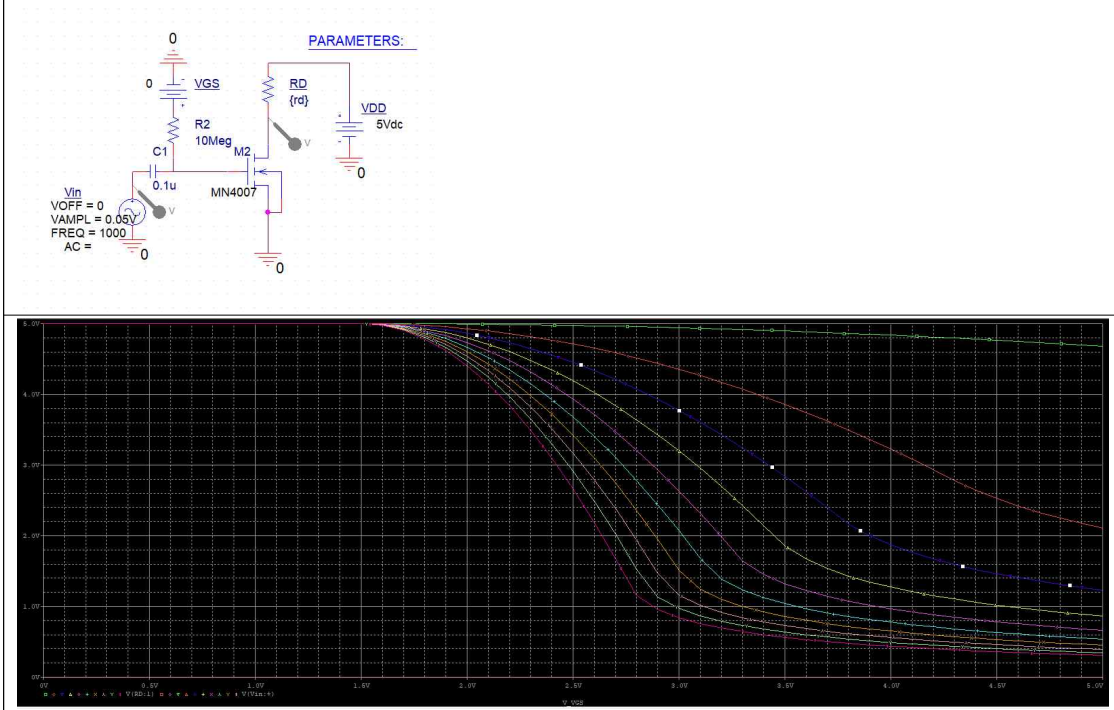4.2 공통 소스 증폭단 특성 측정

-Setup: $V_{GS}=0\sim 10V$, $R_D=100\Omega\sim 10k\Omega(1k\Omega \text{ increment})$

아래 그래프에서, R_D 가 증가하면 그래프가 하향하는 경향이 나타난다. 그래프 곡선의 기울기가 급변하는 포화구간 또한 나타나는 것을 확인할 수 있다. 또한 V_{GS} 의 변화에 따른 출력 전압 역시 확인할 수 있다. 그래프를 참조하여, $V_{GS}=3.5V$, $R_D=2.5k\Omega$ 으로 다음 실험 회로를 구성한다.




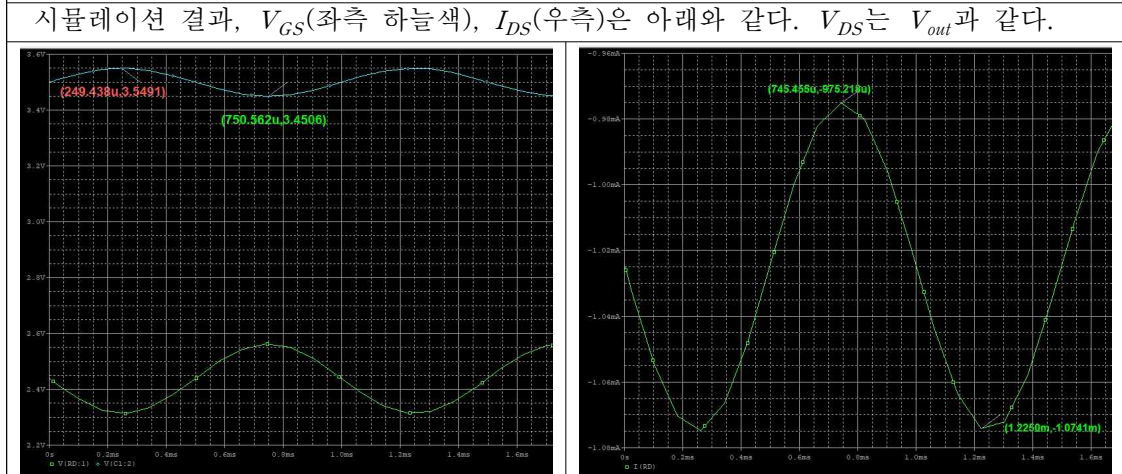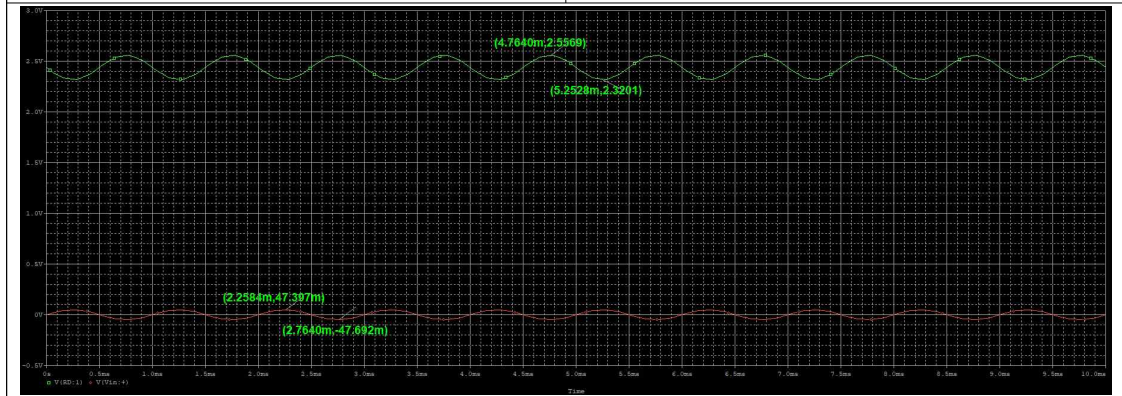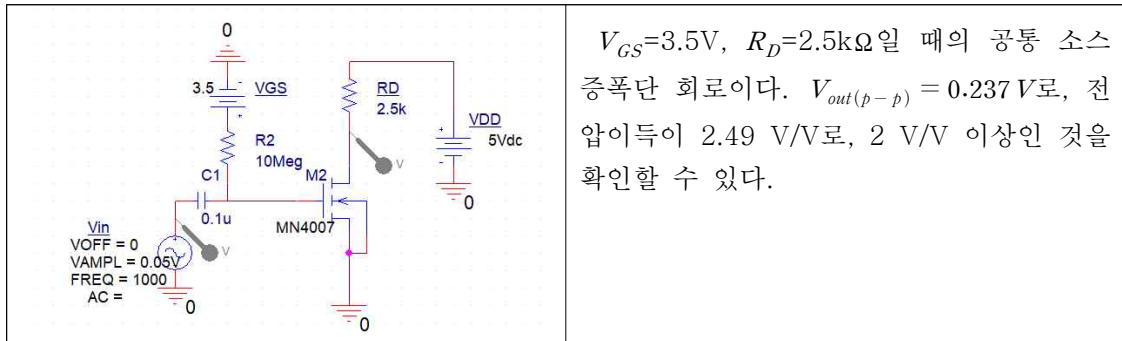

$$I_{DS(p-p)} = K_n \frac{W}{L} ((V_{GS} - V_{th}) V_{DS(p-p)} - \frac{V_{DS(p-p)}^2}{2}) = 2.23mA$$
 시뮬레이션 값인 2.05mA는 이론값과 -8.07%의 상대오차를 가진다. 하지만, 위의 공식에서 $\frac{W}{L}$ 을 datasheet에서 확인할 수 없어, 구글링에서 정보를 얻어서 10이라고 가정하였다.

만약, 신뢰할 수 있는 정보라고 가정한다면, 오차가 크게 발생하지 않았기에 회로를 정상적으로 구성하였다고 볼 수 있다.



 
입력 신호의 peak-to-peak voltage를 0V부터 2V까지 0.2V씩 증가시켰을 때의 그래프는 아래와 같다. 그래프 상 파란색 곡선(0.4V)까지는 왜곡이 발생하지 않지만, 노란색 곡선(0.6V)부터는 왜곡이 발생하는 것을 확인할 수 있다. 입력 전압의 피크 투 피크 전압이 0.4V일 때, 출력 전압의 피크 투 피크 전압은 0.9458V이다.






   4.3 능동 부하 증폭단 특성

-Setup)


VGS를 0V부터 5V까지 0.5V씩 증가시켰을 때, VGS가 1.5V일 때, 전압 이득이 2.068 V/V로, 2 V/V 이상이다.



 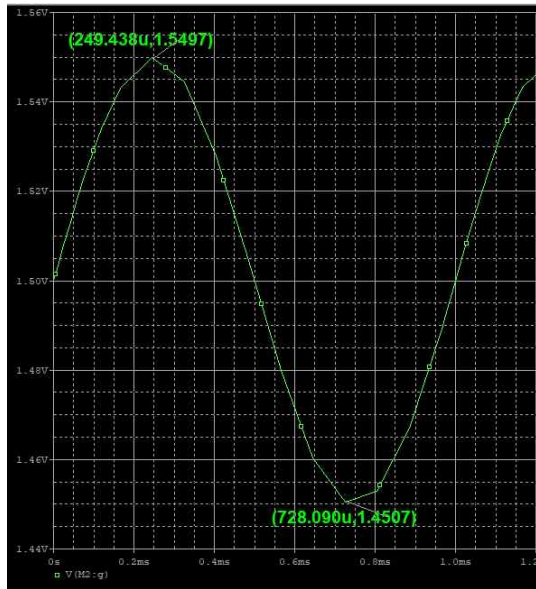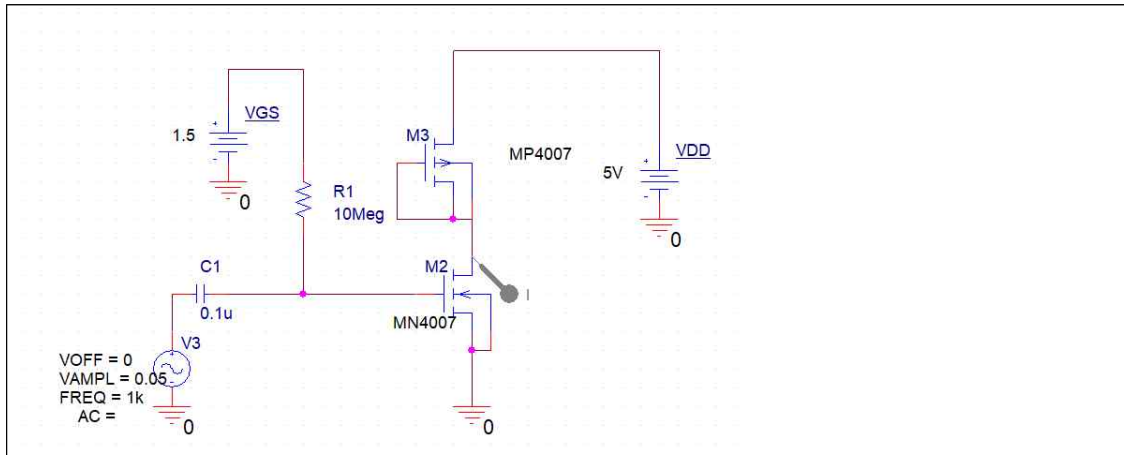


M1의 V_{GS} 는 좌측 그래프와 같이 시뮬레이션을 통해 측정하였고, 드레인 전류는 우측 그래프와 같이 측정되었다. V_{DS} 는 V_{out} 과 같으므로 별도로 시뮬레이션 진행하지 않았다.

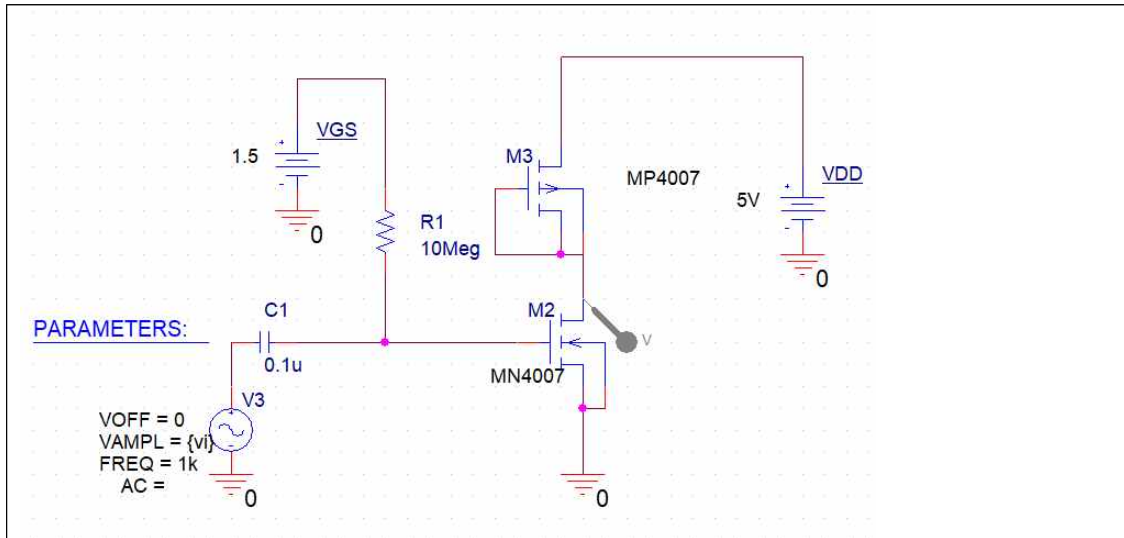마찬가지로, $I_{DS(p-p)} = K_n \frac{W}{L} ((V_{GS} - V_{th}) V_{DS(p-p)} - \frac{V_{DS(p-p)}^2}{2})$ 에 각 값을 대입하여 계산하면 $-81.5\mu A$ 가 나온다. 시뮬레이션 값과 이론값의 상대오차는 12386%로 굉장히 크다. 그 이유는 전류 단위 자체가 굉장히 작기 때문이라고 판단할 수 있다.






	V(M2:d)	4.5080
	V(M2:d)	4.5008
CURSOR 1	V(M2:d)	4.4953
	V(M2:d)	4.4910
	V(M2:d)	4.8791
	V(M2:d)	4.9189
CURSOR 1	V(M2:d)	4.8874
	V(M2:d)	4.8466

 
입력 전압의 피크 투 피크 전압을 0V부터 10V까지 2V 단위로 증가시켰을 때, 모든 그래프에서 왜곡이 발생하였다. 가장 큰 피크 투 피크 전압은 10V일 때, 0.3556V이다.



5. 실험 계획 및 과정
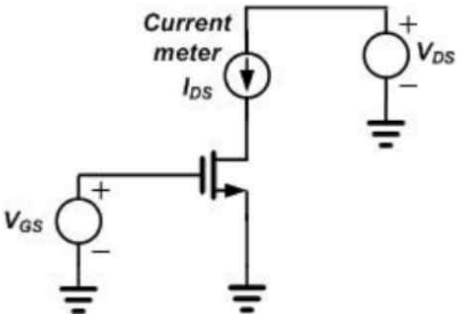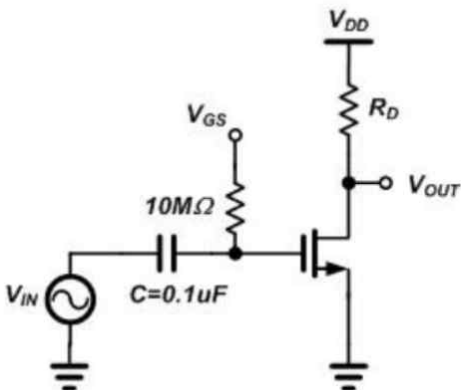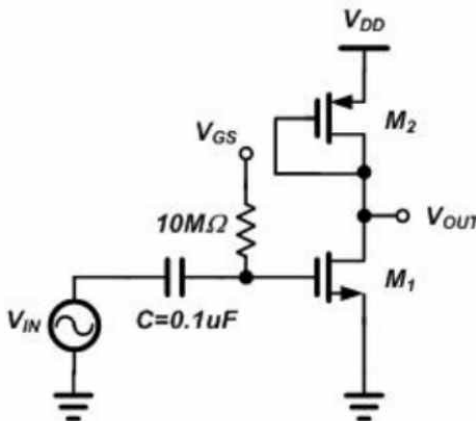
<p>1) MOSFET 특성 측정</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 좌측 회로도 와 같은 회로를 구성한다. 2. $V_{DS}=0.5V$ 일 때, V_{GS} 전압을 변화시켜 가며 I_{DS}를 측정한다. 3. $V_{GS}=1V$ 일 때, V_{DS} 전압을 변화시켜 가며 I_{DS}를 측정한다. 4. $V_{GS}=2V$ 일 때, V_{DS} 전압을 변화시켜 가며 I_{DS}를 측정한다.
<p>2) 공통 소스 증폭단 특성 측정</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 좌측 그림과 같이 회로를 구성한다. 2. 전압 이득이 2 이상이 되도록 바이어스 전압과 저항을 설계한다. 3. V_{GS}, V_{DS}, I_D를 측정한다. 4. $0.1V_{pp}$, $1kHz$의 sine파를 입력시켜 출력 전압을 측정한다. 5. 입력 신호를 증가시키면서, 출력 전압이 왜곡되지 않는 최대 출력 전압을 측정한다.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 좌측 그림과 같이 회로를 구성한다. 2. 전압 이득이 2 이상이 되도록 바이어스 전압을 설계한다. 3. V_{GS}, V_{DS}, I_D를 측정한다. 4. $0.1V_{pp}$, $1kHz$의 sine파를 입력시켜 출력 전압을 측정한다. 5. 입력 신호를 증가시키면서, 출력 전압이 왜곡되지 않는 최대 출력 전압을 측정한다.

6. Bread board 예상 결선도

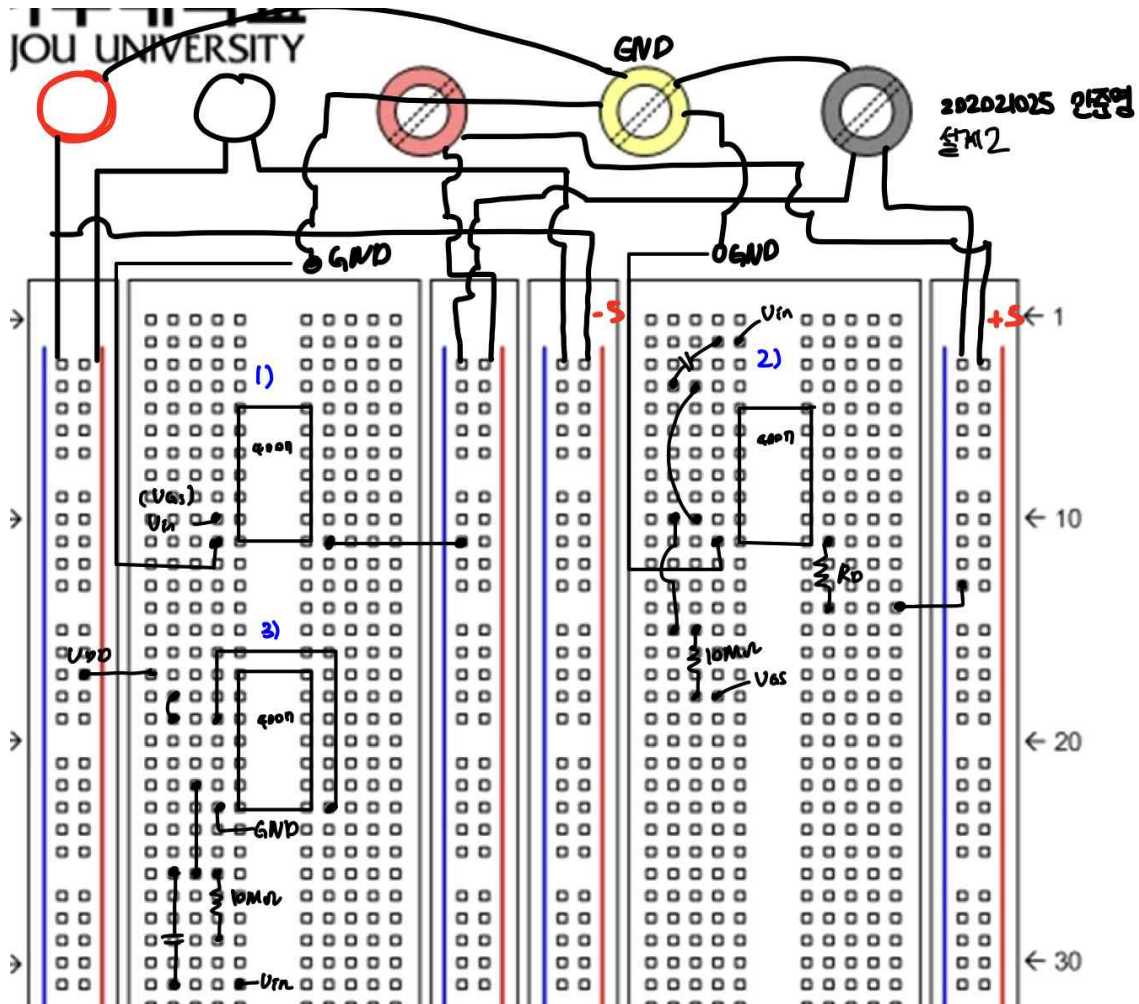

7. 참고문헌

<https://ko.wikipedia.org/wiki/MOSFET>

http://www.ktword.co.kr/test/view/view.php?m_temp1=5013

<https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/66387/INTERSIL/CD4007.html>

<http://cmosedu.com/jbaker/courses/ee420L/s19/students/skellj1/lab8.htm>

http://eelabs.faculty.unlv.edu/docs/labs/ee320L/ee320L_a2_models.txt