
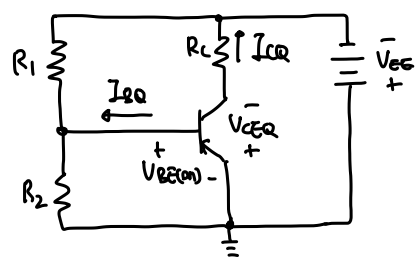


PNP형 BJT 전압 분배 바이어스 회로

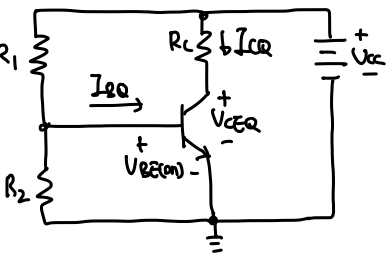

$$V_{CEQ} = V_{EE} - I_{CQ} R_C$$

NPN형 BJT 전압 분배 바이어스 회로



$$KVL: V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C$$